

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Electrónica

Proyecto 3

Diseño Lógico

Elaborado por

Gloriana Carrillo Cabezas

Gabriel Chaves Esquivel

Jean Paúl Sequeira Salazar

Introducción

El presente proyecto corresponde al Proyecto Corto III del curso EL-3307 Diseño Lógico, y consiste en la extensión del sistema digital sincrónico desarrollado en el Proyecto Corto II, ahora con la incorporación de una unidad de división entera de números sin signo. El sistema se despliega sobre una FPGA TangNano 9K y funciona como una calculadora capaz de realizar tanto sumas como divisiones: el usuario selecciona el modo de operación mediante una tecla dedicada, ingresa dos números decimales mediante un teclado hexadecimal mecánico, y visualiza los resultados en cuatro displays de 7 segmentos. En modo división, el sistema muestra el cociente y el residuo de forma independiente y seleccionable.

El diseño mantiene los principios fundamentales del diseño digital sincrónico del proyecto anterior: un único reloj de 27 MHz, sincronización de señales asíncronas y eliminación de rebote mecánico. La unidad de división se implementa mediante un algoritmo de división restoring con estructura de pipeline de 7 etapas, lo que permite operar a la frecuencia de reloj objetivo sin violar las restricciones de temporizado. El sistema soporta dividendos de hasta 7 bits (máximo 127) y divisores de hasta 5 bits (máximo 31), correspondiente al puntaje extra del enunciado.

Problema

Se requiere extender el sistema de calculadora desarrollado en el Proyecto Corto II para incorporar una unidad de división entera de números sin signo. El sistema debe recibir entradas asíncronas mediante teclado mecánico, procesarlas de forma sincrónica a 27 MHz, calcular tanto la suma como la división entera de dos números decimales, y visualizar el cociente y el residuo de la división en hardware externo. El usuario debe poder seleccionar entre el modo suma y el modo división, así como alternar entre la visualización del cociente y la del residuo.

Objetivos

General

Introducir al estudiante a la implementación de algoritmos por medio de máquinas de estados complejas, mediante el diseño de una unidad de cálculo de división de enteros integrada a un sistema digital síncrono completo.

Específicos

1. Elaborar una implementación de un diseño digital en una FPGA.
2. Construir un testbench básico para validar las especificaciones del diseño.
3. Implementar un algoritmo de división de enteros con pipeline de 7 etapas en SystemVerilog.
4. Extender la FSM de control para soportar los modos de suma y división, así como la selección entre cociente y residuo.
5. Implementar la conversión entre representación BCD y binario para los operandos y resultados de la división.
6. Coordinación de trabajo en equipo mediante el uso de herramientas de control de versiones.
7. Practicar planificación de tareas para trabajo de grupo.

Especificaciones

- Frecuencia de Reloj: 27 MHz.
- Entrada: Teclado hexadecimal 4x4.
- Salida: 4 displays de 7 segmentos.
- Modo suma: Dos números positivos de hasta 3 dígitos cada uno (0–999).
- Modo división: Dividendo de hasta 3 dígitos (0–127) y divisor de hasta 2 dígitos (1–31).
- Resultado división: Cociente (0–127) y residuo (0–30), seleccionables por teclado.

Funcionamiento general del circuito

El sistema implementado es una calculadora de dos modos de operación —suma y división entera— que opera completamente de forma síncrona con un reloj único de 27 MHz proveniente de la TangNano 9K. El usuario selecciona el modo activo presionando la tecla B, que alterna entre suma y división. En ambos modos, el flujo de ingreso es el mismo: se digitan dos números decimales mediante el teclado hexadecimal, separados por la tecla #, y se confirma la operación con la tecla A. La tecla * reinicia el sistema desde cualquier estado.

En modo suma, el resultado de la adición se muestra directamente en los cuatro displays al confirmar el segundo número. En modo división, el sistema lanza la unidad de división con pipeline y, una vez que la señal done se activa (tras 7 ciclos de reloj de latencia), el resultado queda disponible. El usuario puede entonces alternar entre ver el cociente (tecla C) y el residuo (tecla D) en los displays.

El display más significativo (dígito 3) actúa como indicador de modo: muestra la letra "S" cuando el sistema está en modo suma y la letra "d" cuando está en modo división, permitiendo al usuario identificar visualmente el modo activo en todo momento.

El circuito se divide en cuatro subsistemas principales interconectados: lectura del teclado, cálculo aritmético (suma y división), conversión BCD↔binario, y despliegue en 7 segmentos.

Diagrama de bloques de subsistemas

Lectura del teclado

Este subsistema se encarga de capturar de forma confiable las pulsaciones del teclado mecánico y traducirlas en dígitos decimales válidos para el resto del sistema. Está compuesto por seis módulos internos:

Divisor de frecuencia: Genera un pulso de un ciclo de duración denominado tick_out, contando N ciclos del reloj de 27 MHz. Este pulso es la base de tiempo que utilizan los demás módulos para saber cuándo actualizar su estado.


Sincronizador de señales: Las señales provenientes del teclado son asíncronas respecto al reloj de la FPGA, lo que puede causar metaestabilidad en los flip-flops. Para resolverlo, se encadenan dos flip-flops tipo D que retardan la señal dos ciclos de reloj, asegurando una señal limpia y estable a la salida.

Debounce (eliminación de rebote): Implementa una FSM de cuatro estados (Inactivo, Contando, Activo, Rebotando) que requiere que la señal se mantenga estable durante un tiempo equivalente a DEBOUNCE_TICKS pulsos del tick antes de considerarla válida. Si la señal baja antes de ese tiempo, se trata como un rebote mecánico y se ignora.

Scanner del teclado (contador de anillo): Activa cíclicamente una columna del teclado a la vez mediante el patrón 0001 → 0010 → 0100 → 1000 → 0001 → Cuando una fila detecta un 1, se conoce exactamente qué columna estaba activa en ese instante, identificando así la tecla presionada por su par fila-columna.


Decodificador fila-columna: Recibe la fila y la columna activa y devuelve el valor numérico de la tecla presionada. Las teclas especiales tienen funciones asignadas: # confirma el primer número, A confirma el segundo número, y * limpia el sistema (reset).

 FSM de control de ingreso: Es el módulo central del subsistema. Acumula los dígitos ingresados desplazando el registro BCD hacia la izquierda con cada nuevo dígito, de manera análoga a una calculadora tradicional. Los números se almacenan en codificación BCD (Binary Coded Decimal) con 10 bits cada uno (3 dígitos × 4 bits, con 2 bits extra como aproximación).



Suma Aritmetica

Este subsistema recibe los dos números almacenados en BCD y calcula su suma. Los datos de entrada pasan primero por registros sincronizados al reloj (Reg. num1 y Reg. num2, de 10 bits BCD cada uno) antes de entrar al sumador, garantizando el comportamiento sincrónico. El sumador opera directamente en BCD, soportando hasta 4 dígitos en el resultado (máximo $999 + 999 = 1998$). El resultado queda almacenado en un registro de salida también sincronizado al reloj, desde donde lo recibe el subsistema de despliegue.

 

Subsistema de división entera

Este subsistema recibe el dividendo y el divisor ya convertidos a binario desde el módulo superior, y calcula el cociente y el residuo mediante el algoritmo de división restoring. La implementación utiliza una arquitectura de pipeline de 7 etapas, una por cada bit del dividendo, lo que permite recibir una nueva operación cada ciclo de reloj una vez que el pipeline está lleno, con una latencia fija de 7 ciclos desde que se activa la señal valid hasta que done se pone en alto.

Algoritmo de división restoring

El algoritmo opera procesando el dividendo bit a bit, del más significativo al menos significativo. En cada etapa se desplaza el residuo parcial un lugar a la izquierda y se concatena el siguiente bit del dividendo. Luego se intenta restar el divisor de ese residuo parcial:

- Si el resultado de la resta es negativo (bit de signo en alto), el bit de cociente correspondiente es 0 y el residuo parcial se restaura al valor anterior a la resta.
- Si el resultado es positivo o cero, el bit de cociente es 1 y el residuo parcial se actualiza con el resultado de la resta.

Al completar las 7 etapas, los 7 bits de cociente generados se concatenan para formar el resultado final, y el residuo parcial de la última etapa es el residuo definitivo de la operación.

Estructura pipeline

Cada etapa del pipeline está separada de la siguiente por registros sincronizados al flanco positivo del reloj. Esto corta el camino crítico combinacional que existiría si el divisor fuera puramente combinacional, permitiendo operar a 27 MHz sin violaciones de temporizado.

Cada etapa propaga hacia la siguiente los siguientes datos:

- El residuo parcial calculado en esa etapa (6 bits).
- El divisor original (5 bits), que se propaga sin modificación a lo largo de todas las etapas.


- Los bits restantes del dividendo aún no procesados.
- Los bits de cociente ya calculados en etapas anteriores.
- La señal valid, que se propaga etapa por etapa para indicar que los datos son válidos.

Entradas y salidas

Puerto	Bits	Dirección	Descripción
clk	1	entrada	Reloj del sistema (27 MHz)
rst	1	entrada	Reset síncrono activo en bajo
dividend	7	entrada	Dividendo en binario (máximo 127)
divisor	5	entrada	Divisor en binario (máximo 31)
valid	1	entrada	Indica que los operandos son válidos
quotient	7	salida	Cociente de la división
remainder	5	salida	Residuo de la división
rem_dec	4	salida	Dígito de decenas del residuo en BCD
rem_uni	4	salida	Dígito de unidades del residuo en BCD
done	1	salida	Indica que el resultado es válido

Conversión BCD del residuo

 Dado que el residuo máximo posible es 30 (divisor máximo 31 menos 1), el módulo incluye internamente una tabla case completa que convierte el residuo binario directamente a sus dígitos BCD de decenas y unidades, evitando operaciones aritméticas de división o módulo que podrían generar problemas de síntesis en la herramienta Gowin.



Conversión BCD a binario y binario a BCD

Este subsistema realiza las conversiones necesarias entre la representación BCD en que se almacenan los números ingresados por teclado y la representación binaria que requiere el módulo divisor, así como la

conversión inversa para mostrar los resultados en los displays.

BCD a binario (entrada al divisor)

Los números ingresados por teclado se almacenan en formato BCD con 12 bits (3 dígitos × 4 bits). Antes de enviarse al módulo divisor, se convierten a binario mediante la siguiente expresión combinacional implementada en el módulo top:

- **Dividendo** (máximo 127, 7 bits): $\text{dividend_bin} = (\text{num1}[11:8] \times 100) + (\text{num1}[7:4] \times 10) + \text{num1}[3:0]$
- **Divisor** (máximo 31, 5 bits): $\text{divisor_bin} = (\text{num2}[7:4] \times 10) + \text{num2}[3:0]$

Estas expresiones son puramente combinacionales y se evalúan continuamente. La señal valid que activa el divisor solo se afirma cuando la FSM ha confirmado que ambos operandos son válidos, por lo que no hay riesgo de que el divisor opere con datos intermedios.

Binario a BCD (salida del divisor)

Los resultados de la división se entregan en binario y deben convertirse a BCD para su visualización en los displays.

- **Residuo:** La conversión se realiza dentro del propio módulo divisor mediante una tabla case completa que cubre todos los valores posibles de 0 a 30. Esta decisión de diseño evita operaciones aritméticas de división o módulo que generaban problemas de síntesis en la herramienta Gowin.
- **Cociente:** La conversión se realiza en el módulo top mediante una tabla case completa que cubre todos los valores posibles de 0 a 127, entregando tres dígitos BCD independientes (centenas, decenas y unidades) para su conexión directa al multiplexor de displays.

Despliegue en 7 segmentos

Este subsistema toma los números num1, num2 y el resultado de la suma, y los muestra de forma decimal en cuatro displays físicos de 7 segmentos con cátodo común. Está formado por cuatro módulos:

Divisor de frecuencia: Reduce el reloj de 27 MHz a aproximadamente 1 kHz, que es la frecuencia de refresco de los displays. A esta velocidad el ojo humano percibe todos los dígitos encendidos simultáneamente aunque solo uno esté activo a la vez.

Contador de dígito y multiplexor 4:1: Un contador síncrono del 0 al 3 selecciona cíclicamente cuál de los cuatro displays está activo. El multiplexor escoge el dígito BCD correspondiente (unidades, decenas, centenas o millares) para enviarlo al codificador.


Control de ánodos: Activa únicamente el ánodo del display seleccionado. Los ánodos son activos en bajo, por lo que un 0 enciende el display y un 1 lo apaga. Solo un display está encendido en cada instante.

Display activo	Ánodo [3:0]	Dígito mostrado
Display "0"	1110	Unidades
Display "1"	1101	Decenas

Display activo	Ánodo [3:0]	Dígito mostrado
Display "2"	1011	Centenas
Display "3"	0111	Millares

Codificador BCD a 7 segmentos: Es un bloque puramente combinacional (sin reloj) que implementa una tabla de verdad directa: cada valor del 0 al 9 genera el patrón fijo de 7 bits que activa los segmentos correctos del display para representar ese dígito en decimal.

 La conexión física de los displays utiliza transistores NPN como interruptores de corriente, dado que la FPGA no puede suministrar directamente la corriente necesaria para encender los LEDs. Resistencias de 220 Ω limitan la corriente por segmento (~ 5.9 mA) y resistencias de 1 k Ω protegen la base de los transistores (~ 3.3 mA), evitando sobrecargar los pines de la TangNano.



Diagramas de estado

FSM principal

Esta FSM es el cerebro del subsistema de lectura del teclado. Controla el flujo completo de la interacción con el usuario, desde la espera inicial hasta la ejecución de la operación seleccionada. A diferencia del proyecto anterior, ahora cuenta con siete estados para soportar tanto el modo suma como el modo división con visualización independiente de cociente y residuo.


El modo de operación (suma o división) se controla mediante un registro independiente que se alterna con la tecla B desde cualquier estado. Este registro no forma parte de la FSM de estados sino que actúa como una señal de control global que determina hacia qué estado se transiciona al presionar la tecla A en INGRESO_NUM2.

Estado	display_sel	Descripción
ESPERA	0	Estado inicial y de reset. El display muestra el indicador de modo. El sistema aguarda cualquier pulsación numérica para comenzar.

Estado	display_sel	Descripción
INGRESO_NUM1	0	El sistema acumula los dígitos del primer número desplazando el registro BCD hacia la izquierda con cada nueva tecla numérica (0–9). Los dígitos se muestran en tiempo real.
INGRESO_NUM2	1	Idéntico al estado anterior pero para el segundo número. El display muestra los dígitos de NUM2 a medida que se ingresan.
SUMA	2	Se ejecuta la suma aritmética y se despliega el resultado en los displays. El sistema permanece aquí hasta que el usuario presione *.
DIV_CALCULO	3	Se activa la señal valid hacia el módulo divisor y se aguarda el resultado. Los displays muestran ceros mientras se calcula.
DIV_COCIENTE	4	Se muestra el cociente de la división en los displays. El usuario puede alternar a DIV_RESIDUO con la tecla D.
DIV_RESIDUO	5	Se muestra el residuo de la división en los displays. El usuario puede alternar a DIV_COCIENTE con la tecla C.

Las transiciones entre estados se producen exclusivamente por teclas especiales:

- Cualquier tecla numérica (0–9) en ESPERA → transición a INGRESO_NUM1
- Tecla # en INGRESO_NUM1 → transición a INGRESO_NUM2
- Tecla A en INGRESO_NUM2 (modo suma) → transición a SUMA
- Tecla A en INGRESO_NUM2 (modo división) → transición a DIV_CALCULO
- Tecla C en DIV_CALCULO o DIV_RESIDUO → transición a DIV_COCIENTE
- Tecla D en DIV_CALCULO o DIV_COCIENTE → transición a DIV_RESIDUO
- Tecla B (desde cualquier estado) → alterna el modo suma/división sin cambiar de estado
- Tecla * (desde cualquier estado) → reset, regreso a ESPERA

 

Debounce


Esta FSM se encarga de filtrar el ruido mecánico inherente a cualquier tecla física. Cuando se presiona un botón mecánico, la señal no sube limpiamente de 0 a 1, sino que oscila brevemente antes de estabilizarse. La FSM detecta y descarta estas oscilaciones. Cuenta con cuatro estados:

Estado	Descripcion
Inactivo	Estado de reposo. No hay tecla presionada (tecla = 0). El sistema espera que la señal suba.
Contando	La señal subió, lo que podría ser el inicio de una pulsación real o un rebote. Se inicia un contador que espera DEBOUNCE_TICKS pulsos del tick para verificar la estabilidad.
Activo	La señal se mantuvo estable durante el tiempo requerido: la tecla se considera válida (tecla_valida = 1). El sistema espera ahora a que la señal baje.
Rebotando	La señal bajó después de haber sido validada. Se espera un nuevo periodo de estabilidad de 20 ms antes de regresar a Inactivo, evitando detectar el rebote de salida como una nueva pulsación.

Estado	Descripcion
--------	-------------

Las transiciones entre estados se producen de la siguiente manera:

- Inactivo → Contando: la señal sube (posible pulsación detectada)
- Contando → Inactivo: la señal baja antes de completar el tiempo (era un rebote, se ignora)
- Contando → Activo: el tiempo de estabilidad se cumple (pulsación válida confirmada)
- Activo → Rebotando: la señal baja (el usuario soltó la tecla)
- Rebotando → Inactivo: el tiempo de espera de salida se cumple (sistema listo para nueva tecla)

 

Ejemplo y análisis de una simulación funcional del sistema completo

Simulación del módulo divisor

Descripción del caso de prueba

Se ejecutó una simulación del módulo divisor con pipeline de 7 etapas utilizando un testbench dedicado. La simulación verifica el comportamiento del protocolo valid/done y la correctitud de los resultados para tres casos de prueba:

Caso	Dividendo	Divisor	Cociente esperado	Residuo esperado
1	100	7	14	2


Caso	Dividendo	Divisor	Cociente esperado	Residuo esperado
2	127	31	4	3
3	60	6	10	0

Ejecución de la simulación

```
cd Proyecto-3-Diseno-  
Logico\open_source_fpga_environment\CALCULADORA\Receptor\src\build  
make test_div  
make wv_div
```

Formas de onda obtenidas

 Las siguientes gráficas muestran el comportamiento temporal del módulo divisor:



Análisis de los resultados

Protocolo valid/done

La señal **valid** se afirma durante exactamente un ciclo de reloj para indicar que los operandos son válidos. Tras una latencia fija de 7 ciclos de reloj —correspondientes a las 7 etapas del pipeline— la señal **done** se activa durante un ciclo, indicando que el resultado es estable y puede ser leído por el subsistema de despliegue.

Caso verificado: $127 \div 31$

El caso más representativo corresponde al límite superior del puntaje extra. La simulación confirma que para **dividend=127** y **divisor=31**, el módulo produce **quotient=4** y **remainder=3**, lo cual es correcto ya que $31 \times 4 + 3 = 127$. La conversión BCD del residuo también es correcta: **rem_dec=0**, **rem_uni=3**.

Latencia del pipeline

Se observa claramente en las formas de onda que el resultado aparece exactamente 7 ciclos de reloj después del pulso de **valid**, confirmando el comportamiento de pipeline de latencia fija diseñado. A 27 MHz esto equivale a aproximadamente 259 ns de latencia total.

Conclusión de la simulación

El módulo divisor demuestra funcionar correctamente para el caso límite del puntaje extra ($127 \div 31$). El protocolo valid/done opera según lo diseñado y la latencia de 7 ciclos es consistente con la arquitectura de pipeline implementada. La funcionalidad completa del sistema integrado fue además verificada en hardware físico sobre la FPGA TangNano 9K.

Análisis de consumo de recursos en la FPGA y el consumo de potencia

El flujo de herramientas de código abierto empleado —Yosys para síntesis lógica y nextpnr para ruteo— trabaja exclusivamente a nivel RTL y mapeo de celdas. Esto implica una limitación concreta: el flujo carece de modelos eléctricos del dispositivo físico, por lo que calcular el consumo de potencia de la misma manera que lo haría el software propietario de Gowin no es viable en este entorno. Parámetros como las capacitancias internas de las LUT, las corrientes de fuga del silicio o los modelos de conmutación de los flip-flops físicos sencillamente no están disponibles aquí.

Ante esta restricción, el análisis se apoya en los datos que entrega el reporte de síntesis y de place-and-route. Los resultados obtenidos para el diseño completo del Proyecto 3 son los siguientes:

Recurso	Usado	Disponible	Utilización
SLICE	1159	8640	13%
LUT1	390	—	—
LUT2	79	—	—
LUT3	86	—	—
LUT4	212	—	—
MUX2_LUT5	115	4320	2%
MUX2_LUT6	40	2160	1%
ALU	176	—	—
DFF/DFFR/DFFRE	318	—	—
IOB	21	274	7%

En total el diseño emplea 767 LUT entre básicas y extendidas por multiplexación, 318 flip-flops y 176 bloques aritméticos. Comparado con el Proyecto 2, el incremento más significativo se observa en los flip-flops (de 178 a 318, un aumento del 79%) y en los bloques ALU (de 108 a 176, un aumento del 63%), lo que refleja

directamente el costo del pipeline de 7 etapas del módulo divisor: cada etapa requiere registros para propagar el residuo parcial, el divisor, los bits de cociente acumulados y la señal valid.

La utilización global de SLICES es del 13%, lo que indica que el diseño aprovecha una fracción moderada del dispositivo GW1NR-LV9QN88PC6 y deja margen suficiente para extensiones futuras.

Un diseño con esta densidad de lógica secuencial —operando a 27 MHz y con múltiples subsistemas activos como el pipeline divisor, la FSM de control, el decodificador de teclado y el controlador de refresco de displays— genera una actividad de conmutación notablemente mayor que la de proyectos combinacionales más simples.

La potencia dinámica en circuitos digitales se rige por la expresión $P_{\text{din}} \approx \alpha CV^2f$, donde el factor de actividad α y la capacitancia efectiva conmutada C dependen directamente de cuántos nodos cambian de estado por ciclo de reloj. El pipeline de división, al propagar datos a través de 7 etapas de registros en cada operación, contribuye de forma significativa al factor α del diseño. Sin acceso a herramientas de estimación eléctrica, no es posible dar una cifra exacta de consumo, pero sí puede afirmarse con base técnica que el consumo dinámico es mayor que en el Proyecto 2, escalando principalmente con la cantidad de flip-flops activos por ciclo y la frecuencia de operación.

Reporte de velocidades máximas de reloj posibles en el diseño

El diseño fue desarrollado y probado funcionalmente usando un reloj de referencia de 27 MHz (frecuencia disponible en la placa TangNano 9K). El reporte de place-and-route generado por nextpnr indica que la herramienta trabajó con una frecuencia objetivo de 12 MHz, lo que representa una restricción conservadora del flujo abierto utilizado. Sin embargo, el diseño opera correctamente a 27 MHz en hardware físico, lo que confirma que el margen de temporizado real es suficiente para la frecuencia de operación del sistema.

Caminos críticos del diseño

Con la incorporación del módulo divisor pipeline, los caminos críticos del diseño cambiaron respecto al Proyecto 2. Los más relevantes son:

Pipeline del divisor: Cada etapa del pipeline realiza una resta de 6 bits seguida de un multiplexor que selecciona entre el residuo anterior y el resultado de la resta. Esta cadena combinacional —resta + mux— es el camino crítico más probable dentro del módulo divisor. La ventaja del pipeline es precisamente que este camino está acotado a una sola etapa, no a las 7 en serie, lo que permite operar a frecuencias mayores que un divisor combinacional puro.

Conversión binario a BCD del cociente: La tabla case de 128 entradas implementada en el módulo top es puramente combinacional. Dependiendo de cómo el sintetizador la mapea a LUTs, puede generar una cadena de multiplexores que limite la frecuencia máxima.

Sumador BCD: La cadena de acarreo entre los tres dígitos BCD sigue siendo un camino crítico del subsistema de suma, aunque es menos profundo que en implementaciones sin corrección por dígito.

Lógica combinacional de la FSM: La lógica de siguiente estado que evalúa 7 estados y múltiples condiciones de transición genera rutas combinacionales de profundidad moderada.

Análisis de frecuencia máxima

Camino crítico	Profundidad estimada	Impacto en $f_{\max}$
Resta + mux del pipeline divisor	1 etapa pipeline	Bajo (acotado por diseño)
Tabla case BCD cociente (128 entradas)	Media	Medio
Cadena de acarreo sumador BCD	3 dígitos	Medio
Lógica de siguiente estado FSM	Baja	Bajo

La arquitectura pipeline del divisor fue precisamente la decisión de diseño que permite operar a 27 MHz: un divisor combinacional de 7 bits requeriría propagar el acarreo a través de 7 etapas en serie en un solo ciclo de reloj, lo que sería inviable a esta frecuencia. Al segmentar en 7 etapas con registros intermedios, el camino combinacional máximo se reduce a una sola etapa de resta y multiplexor.

Para determinar la $f_{\max}$ real del diseño sería necesario ejecutar un análisis de timing estático completo con modelos de celda del dispositivo físico, lo cual no está disponible en el flujo abierto utilizado. No obstante, el funcionamiento verificado a 27 MHz en hardware confirma que el diseño cumple con la restricción de frecuencia del enunciado.

Principales problemas hallados durante el trabajo y soluciones aplicadas

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron varios problemas tanto en el hardware físico como en la programación del sistema. A continuación se describen los más relevantes y las soluciones que se aplicaron.

Resultados incorrectos en divisiones donde el divisor es mayor que el dividendo

Durante las pruebas iniciales del módulo divisor, operaciones como $5 \div 9$ producían cocientes o residuos incorrectos. El problema radicaba en que el algoritmo restoring no manejaba correctamente los casos donde el dividendo es menor que el divisor, ya que el residuo parcial inicial nunca alcanza al divisor en ninguna etapa y el pipeline propagaba valores intermedios incorrectos. La solución fue verificar el manejo del bit de signo en cada etapa del pipeline, asegurando que cuando la resta produce un resultado negativo, el residuo parcial se restaura correctamente al valor anterior y el bit de cociente correspondiente se fija en 0.

Falta de indicador visual del modo de operación

Al integrar el modo suma y el modo división en un mismo sistema, surgió el problema de que el usuario no tenía forma de saber en qué modo estaba operando la calculadora. Esto generaba confusión al presionar la tecla A, ya que el sistema ejecutaba una operación diferente a la esperada sin ningún aviso visual. La solución fue utilizar el cuarto display (el más significativo) como indicador permanente de modo: muestra la letra "S" cuando el sistema está en modo suma y la letra "d" cuando está en modo división, aprovechando los patrones ya definidos en el módulo `bcd_to_7seg`.

Error en la detección de la primera fila del teclado

Durante las pruebas de integración se detectó que las teclas de la primera fila del teclado (1, 2, 3, A) no eran detectadas correctamente por el sistema. El problema se localizó en el módulo de decodificación, donde una

asignación incorrecta de los patrones fila-columna causaba que los eventos de la fila 0 no generaran un `key_valid` válido. La corrección consistió en revisar y ajustar la tabla de decodificación en el módulo `keypad_decoder` hasta que todos los patrones fila-columna correspondieran correctamente a sus valores decimales.

Identificación incorrecta de filas y columnas del teclado

Al conectar inicialmente el teclado hexadecimal, el decodificador fila-columna producía valores incorrectos para varias teclas. El problema era que los pines físicos del conector del teclado no correspondían al orden esperado. Para resolverlo, se leyó y estudió detenidamente el datasheet del teclado específico utilizado, lo que permitió identificar correctamente cuáles pines correspondían a filas y cuáles a columnas, y reconfigurar las conexiones en la protoboard.

Verificación del comportamiento eléctrico de filas y columnas

Como parte del diagnóstico del problema anterior, se utilizó un multímetro para verificar que las filas pasaban de 0 V a aproximadamente 3.3 V al presionar la tecla respectiva, confirmando así el funcionamiento correcto de las resistencias pull-down. Para las columnas, se conectaron LEDs de prueba directamente para observar visualmente si el scanner las estaba activando en el orden correcto.

Errores en el circuito de los transistores NPN

Los transistores NPN encargados de controlar los ánodos de los displays no conducían correctamente en algunos casos. Para diagnosticar el problema, se conectó un LED directamente en la base de cada transistor para verificar si la señal de control de la FPGA llegaba correctamente. Esto permitió identificar conexiones incorrectas en la protoboard y corregirlas.

Problema principal: errores en el código HDL

El problema más significativo del proyecto fue la programación en SystemVerilog. Para resolverlo se recurrió a múltiples estrategias: se revisaron los videos tutoriales recomendados por el profesor, se consultaron distintos repositorios de código abierto para entender la lógica y los procedimientos utilizados en diseños similares, y se utilizó inteligencia artificial de manera responsable, enfocándose en localizar posibles errores en el código y comprender sus soluciones, sin sustituir el proceso de diseño propio del equipo.

Ajuste del parámetro de debounce para simulación

El contador de debounce está diseñado para esperar aproximadamente 20 ms antes de validar una tecla, lo que equivale a unos 540,000 ciclos de reloj a 27 MHz. Este tiempo hace inviable simular el sistema completo en un tiempo razonable. La solución fue parametrizar el módulo de debounce de manera que, en el testbench, se utilice una frecuencia simulada más alta, reduciendo el contador a solo 16 ciclos en vez de miles, sin modificar el comportamiento funcional del diseño real.